

Necesitamos automatizar una prensa accionada mediante dos pulsadores, de forma que no baje si no están accionados los dos (protección bimanual). Si cuando está bajando soltamos alguno de los dos, la prensa subirá automáticamente.

Si mantenemos accionados los dos la prensa bajará hasta llegar a su recorrido final y como queremos prensar piezas de diferente material y consistencia, solo subirá automáticamente si ya ha prensado con suficiente presión, que será previamente elegida.

Esta subida de la prensa se realizará, aunque se mantengan todavía accionados los dos pulsadores de bajada.

Se pide:

- Dibuja el circuito neumático.
- Nombrar los distintos elementos del circuito utilizando nomenclatura numérica.

